

## Trabajo práctico N°4


### ■ Autores:

- Mariano Alberto Condori - Leg. 406455 (Coordinador)
- Ignacio Ismael Perea - Leg. 406265 (Operador)
- Gonzalo Ezequiel Filsinger - Leg. 403797 (Operador/Doc.)
- Marcos Acevedo - Leg. 402898 (Doc)

### ■ Curso: 3R1

### ■ Asignatura: Dispositivos Electrónicos.
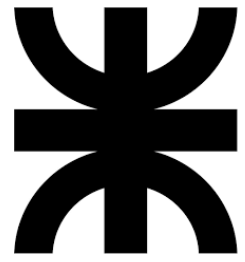
### ■ Institución: Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U  
T  
N  
  
F  
R  
C



## Índice


<b>1. Actividad 1: Corriente de Saturación <math>I_{DSS}</math></b>	<b>1</b>
1.1. Simulación . . . . .	1
1.2. Laboratorio . . . . .	1
1.3. Conclusión . . . . .	2
<b>2. Actividad 2: Estrangulamiento del Canal <math>V_{GS(off)}</math></b>	<b>2</b>
2.1. Simulación . . . . .	2
2.2. Laboratorio . . . . .	2
2.3. Conclusión . . . . .	3
<b>3. Actividad 3: Característica de salida del JFET</b>	<b>3</b>
3.1. Simulación . . . . .	3
3.2. Laboratorio . . . . .	3
3.3. Conclusión . . . . .	3
<b>4. Actividad 4: Interpretación de las especificaciones del fabricante</b>	<b>4</b>
4.1. Actividad . . . . .	4




## 1. Actividad 1: Corriente de Saturación $I_{DSS}$
 
### 1.1. Simulación

Para la primera simulación vamos a implementar el siguiente circuito al simulador (LTSpice). Resaltamos que en nuestro caso usamos el JFET MPF102, por lo cual añadimos una resistencia al drenador para proteger el elemento, dicha resistencia es de  $510\Omega$ . Por lo que la añadiremos de ahora en adelante a las simulaciones para ser más precisas.



 Observando el comportamiento de  $I_{DS}$  con respecto a  $V_{DS}$ , obtenemos la siguiente gráfica:




### 1.2. Laboratorio

#### Instrumental y Materiales


- Multímetro UNI-T UT89X
- Transistor JFET MPF102
- Resistor de  $510\Omega$
- Fuente de alimentación

**Procedimiento:** Para la realización de la actividad implementamos el circuito mostrado en la siguiente imagen, e hicimos variar el voltaje de la fuente desde 0 hasta 15V, punto en el que consideramos que el JFET mantiene su corriente constante. Los saltos medidos fueron impresos para ver que ocurría en cada nivel de voltaje distinto hasta llegar a los 15V mencionados anteriormente.

Ejemplo de medición a 3V:

 

$V_{DS}$	$I_D$
150mV	0,210mA
1V	1,61mA
1,5V	2,43mA
2V	3,2mA
4V	5,36mA
6V	6,48mA
8V	7,34mA
10V	8mA
14,8V	9,56mA

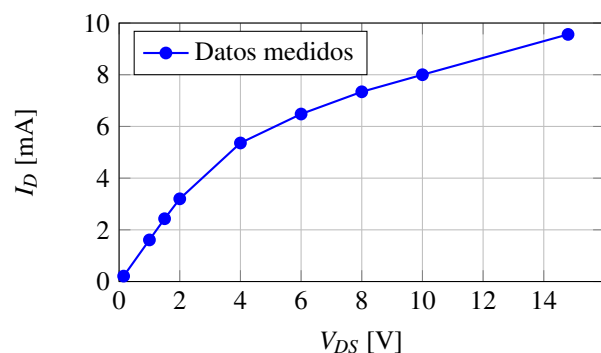

**Figura 1:** Gráfica de  $I_D$  vs  $V_{DS}$  obtenida en laboratorio

### 1.3. Conclusión

Podemos ver que el valor de  $I_{DSS}$  es 9,56, lo cual difiere con el obtenido en la hoja de datos el cual es de 20mA, pero esto se debe a dos factores.


El primero es que la calidad del JFET seleccionado no es muy buena, y por ello hay diferencias en los valores.

Y la segunda es que para protección del elemento se le añadió la resistencia mencionada anteriormente, lo cual hace menor la corriente de drenaje.


## 2. Actividad 2: Estrangulamiento del Canal $V_{GS(off)}$
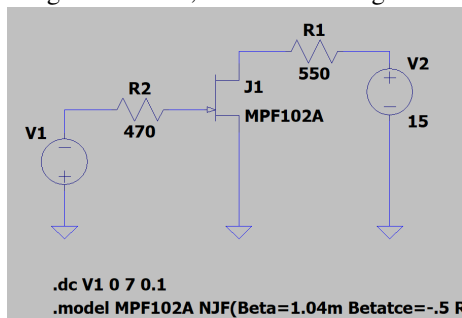
### 2.1. Simulación

Para la siguiente simulación añadiremos una fuente que varía de 0 a 7 en polarización inversa a la compuerta para extrangular el canal, obteniendo el siguiente circuito:



Al simularlo se obtiene la siguiente gráfica:

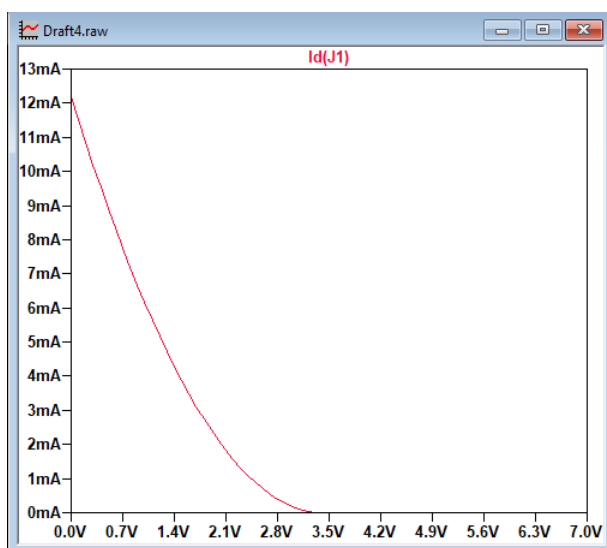

**Figura 2:** Gráfica de  $I_D$  (mA) vs  $V_{GS}$  (V) obtenida en simulación

En ella observamos El valor  $I_{DSS}$  de la simulación anteriores rondando los 12mA, y además obtenemos un nuevo valor, el cual es  $V_{GS(off)}$  que en nuestro caso es de -3,3V.

### 2.2. Laboratorio

#### Instrumental y Materiales

- Multímetro UNI-T UT89X
- Transistor JFET MPF102


- Resistores de 470Ω y 550Ω

- Fuente de alimentación

**Procedimiento** Para dicha actividad implementamos el circuito mostrado en la siguiente imagen, usando dos fuentes dejamos la fuente  $V_{DS}$  en 15V, y variamos lentamente la fuente  $V_{GS}$  en polarización inversa hasta que la corriente  $I_D$  sea 0.



$V_{GS}$ [mV]	$I_D$ [mA]
0	9,17
36	8,57
96,5	5,61
172	4,06
230	2,78
265	2,46
348	1,36
396	0,86
451	0,49
537	0,21
700	0,00124

 

**Figura 3:** Gráfica de  $I_D$  vs  $V_{GS}$  obtenida en laboratorio

## 2.3. Conclusión

Como se puede observar se cumplen dos cosas, el valor máximo de corriente  $I_{DSS}$  es 9,17mA, y el valor de  $V_{GS(off)}$  es -700mV, ambos valores difieren con los obtenidos en la hoja de datos, pero esto se debe a la calidad del JFET seleccionado como hablamos en la conclusión anterior.

Además, al observar la gráfica podemos ver que el comportamiento de la corriente de drenaje con respecto al voltaje de compuerta es exponencial, lo cual se puede observar en la ecuación que rige el comportamiento del JFET, siendo el valor máximo de  $I_{DSS}$  cuando  $V_{GS}$  es 0, y siendo 0 cuando  $V_{GS}$  es igual a  $V_{GS(off)}$ .

## 3. Actividad 3: Característica de salida del JFET

### 3.1. Simulación

Para la siguiente simulación vamos a implementar el circuito mostrado en la sección anterior, pero esta vez variamos el voltaje de la fuente  $V_{GS}$ , y medimos la corriente  $I_D$  para distintos valores de  $V_{DS}$ .

### 3.2. Laboratorio


#### Instrumental y Materiales

- Multímetro UNI-T UT89X
- Transistor JFET MPF102
- Resistor de
- Fuente de alimentación

$V_{DS}$	$V_{GS} = 172mV$	$V_{GS} = 250mV$
1,24V	1,56mA	0,95mA
1,6V	1,79mA	1mA
2,13V	2,05mA	1,22mA
4V	2,7mA	1,64mA
6V	3,21mA	2mA
10V	4mA	2,7mA
15V	5,1mA	3,52mA

$V_{DS}$	$V_{GS} = 390mV$	$V_{GS} = 530mV$
1,24V	0,16mA	4,84μA
1,6V	0,19mA	6,28μA
2,13V	0,24mA	8,17μA
4V	0,39mA	16,05μA
6V	0,55mA	25,4μA
10V	0,9mA	0,12mA
15V	1,4mA	0,27mA

 Curvas características de salida del JFET



### 3.3. Conclusión

Las curvas medidas muestran el comportamiento esperado del JFET:  $I_D$  disminuye al aumentar la tensión negativa de la compuerta  $V_{GS}$ .

---

#### 4. Actividad 4: Interpretación de las especificaciones del fabricante

##### 4.1. Actividad

Para esta actividad vamos a buscar los siguientes datos en la en el datasheet del transistor seleccionado.

- $I_{DSS}$ : 2-20mA
- $V_{DS}$  máx: 25V
- $V_{GS}$ : 0 a -25V
- $P_t$  : 350 mW
- $V_{br}$ : -25V
- $V_{GS(off)}$  : -8V