

Trabajo práctico Nº4

Autores:

- Mariano Alberto Condori Leg. 406455 (Coordinador)
- Ignacio Ismael Perea Leg. 406265 (Operador)
- Gonzalo Ezequiel Filsinger Leg. 403797 (Operador/Doc.)
- Marcos Acevedo Leg. 402898 (Doc)
- **Curso:** 3R1
- Asignatura: Dispositivos Electrónicos.
- Institución: Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de Córdoba.




<u>Índice</u>

1.	Actividad 1: Corriente de Saturación I_{DSS}
	1.1. Simulación
	1.2. Laboratorio
	1.3. Conclusión
2.	Actividad 2: Estrangulamiento del Canal $V_{GS(off)}$
	Actividad 2: Estrangulamiento del Canal V _{GS(off)} 2.1. Simulación
	2.2. Laboratorio
	2.3. Conclusión
3.	Actividad 3: Característica de salida del JFET
	3.1. Simulación
	3.2. Laboratorio
	3.3. Conclusión
4.	Actividad 4: Interpretación de las especificaciones del fabricante
	4.1. Actividad


1. Actividad 1: Corriente de Saturación I_{DSS}

 1.1. Simulación

Para la primera simulacion vamos a implementar el siguiente circuito al simulador (LTSpice). Resaltamos que en nuestro caso usamos el JFET MPF102, por lo cual añadimos una resistencia al drenador para proteger el elemento, dicha resistencia es de 510Ω . Por lo que la añadiremos de ahora en adelante a las simulaciones para ser mas precisas.



 Observando el comportamiento de I_{DS} con respecto a V_{DS} , obtenemos la siguiente gráfica:



1.2. Laboratorio


Instrumental y Materiales

- Multimetro UNI-T UT89X
- Transistor JFET MPF102
- Resistor de 510Ω
- Fuente de alimentación


Procedimiento: Para la realizacion de la actividad implementamos el circuito mostrado en la siguiente imagen, e hicimos variar el voltaje de la fuente desde 0 hasta 15V, punto en el que consideramos que el JFET mantiene su corriente constante. Los saltos medidos fueron impresisos para ver que ocurria en cada nivel de voltaje distinto hasta llegar a los 15V mencionados anteriormente.

Ejemplo de medición a 3V:



 

V_{DS}	I_D
150mV	0,210mA
1V	1,61 <i>mA</i>
1,5V	2,43mA
2V	3,2 <i>mA</i>
4V	5,36mA
6V	6,48 <i>mA</i>
8V	7,34 <i>mA</i>
10V	8mA
14,8V	9,56 <i>mA</i>

 

1.3. Conclusión

Podemos ver que el valor de I_{DSS} es 9,56, lo cual difiere con el obtenido en la hoja de datos el cual es de 20mA, pero esto se debe a dos factores.


El primero es que la calidad del JFET seleccionado no es muy buena, y por ello hay diferencias en los valores.

Y la segunda es que para protección del elemento se le añadio la resistencia mencionada anteriormente, lo cual hace menor la corriente de drenaje.


2. Actividad 2: Estrangulamiento del Canal $V_{GS(off)}$

 2.1. Simulación

Para la siguente simulacion añadiremos una fuente que varía de 0 a 7 en polarizaión inversa a la compuerta para extrangular el canal, obteniendo el siguiente circuito:



 Al simularlo se obtiene la siguiente gráfica:



En ella observamos El valor I_{DSS} de la simulación anterios rondando los 12mV, y ademas obtenemos un nuevo valor, el cual es $V_{GS(off)}$ que en nuestro caso es de -3,3V.

2.2. Laboratorio


Instrumental y Materiales

- Multimetro UNI-T UT89X
- Transistor JFET MPF102
- Resistores de 470Ω y 550Ω
- Fuente de alimentación

Procedimiento Para dicha actividad implementamos el circuito mostrado en la siguiente imagen, usando dos fuentes dejamos la vuente V_{DS} en 15V, y variamos lentamente la fuente V_{GS} en polarización inversa hasta que la corriente I_D



$V_{GS}[mV]$	$I_D[mA]$
0	9,17
36	8,57
96,5	5,61
172	4,06
230	2,78
265	2,46
348	1,36
396	0,86
451	0,49
537	0,21
700	0,00124

 

2.3. Conclusión

Como se puede obeservar se cumplen dos cosas, el valor maximo de corriente I_{DSS} es 9,17mA, y el valor de $V_{GS(off)}$ es -700mV, ambos valores difieren con los obtenidos en la hoja de datos, pero esto se debe a la calidad del JFET seleccionado como hablamos en la conclusión anterior.

Ademas, al observar la grafica podemos ver que el comportamiento de la corriente de drenaje con respecto al voltaje de compuerta es exponencial, lo cual se puede observar en la ecuacion que rige el comportamiento del JFET, siendo el valor maximo de I_{DSS} cuando V_{GS} es 0, y siendo 0 cuando V_{GS} es igual a $V_{GS(off)}$.

3. Actividad 3: Característica de salida del JFET

3.1. Simulación

Para la siguiente simulacion vamos a implementar el circuito mostrado en la sección anterior, pero esta vez variamos el voltaje de la fuente V_{GS} , y medimos la corriente I_D para distintos valores de V_{DS} .

3.2. Laboratorio


Instrumental y Materiales

- Multimetro UNI-T UT89X
- Transistor JFET MPF102
- Resistor de
- Fuente de alimentación

V_{DS}	$V_{GS} = 172mV$	$V_{GS} = 250mV$
1,24V	1,56mA	0,95mA
1,6V	1,79mA	1mA
2,13V	2,05mA	1,22mA
4V	2,7mA	1,64mA
6V	3,21mA	2mA
10V	4mA	2,7mA
15V	5,1mA	3,52mA

V_{DS}	$V_{GS} = 390mV$	$V_{GS} = 530mV$
1,24V	0,16mA	$4,84\mu A$
1,6V	0,19mA	$6,28\mu A$
2,13V	0,24mA	$8,17\mu A$
4V	0,39mA	$16,05\mu A$
6V	0,55mA	$25,4\mu A$
10V	0,9mA	0,12mA
15V	1,4mA	0,27mA

 Curvas características de salida del JFET



3.3. Conclusión

Las curvas medidas muestran el comportamiento esperado del JFET: I_D disminuye al aumentar la tensión negativa de la compuerta V_{GS} .

4. Actividad 4: Interpretación de las especificaciones del fabricante

4.1. Actividad

Para esta actividad vamos a buscar los siguientes datos en la en el datasheet del transistor seleccionado.

■ *I_{DSS}*:2-20mA

• V_{DS} máx: 25V

■ *V_{GS}*: 0 a -25V

■ P_t : 350 mW

■ V_{br}: -25V

 $V_{GS(off)}:-8V$

